

ATURAN ATURAN

1. Semua isi laporan ditulis tangan menggunakan **tinta biru** termasuk kode program
2. Tidak boleh menggunakan tipe-x **hanya boleh coretan** jika sala penulisan
3. Tidak boleh menggunakan kata-kata singkatan, misalnya kata “Tidak” disingkat menjadi “Tdk”
4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan benar sesuai EYD
5. Untuk penjelasan kode program, menjelaskan tiap baris
6. Poin poin A, B, C, D, dan E **menggunakan huruf KAPITAL semua**
7. **Teori dasar** membahas defenisi-defenisi dari seluruh komponen atau alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Sumber teori dari Penelitian atau **Buku terbitan 5 tahun terakhir (mulai dari 2021)**
8. Kurang dari 5 daftar pustaka **REVISI**
9. Diagram tidak sesuai **REVISI**
10. Tidak menggunakan **margin** tapi usahakan rapi dan lurus
11. Perhatikan baik baik penulisannya
12. Bawa katrol tiap asistensi dan responsi

Nama: Sarah

NIM: 123456789

Kelas: Teknik Komputer B

A. PENDAHULUAN

1. Judul Laporan dan Pertemuan

Sistem kendali LED pada Arduino – Pertemuan ke – 2

2. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu memahami definisi LED
- Mahasiswa memiliki keterampilan membuat rangkaian sistem kendali LED
- Mahasiswa mampu menuliskan dan memahami program sistem kendali LED

B. TEORI DASAR

1. Definisi Light Emitting Diode (LED)

Lampu LED (Light-Emitting Diode) adalah salah satu jenis Lampu yang dapat menghemat energi. Lampu ini konstruksinya kecil sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi., Lampu ini berwarna warni sehingga membuat penampilan menjadi lebih indah dan menarik. Lampu ini masuk kedalam golongan sirkuit semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika dialiri Listrik


2. Definisi Resistor

Dalam rangkaian Listrik resistor memiliki peran penting dalam mengatur arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian. Resistor digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berdasarkan nilai resistansi yang dimiliki dalam satuan Ohm

3. Definisi ...

C. METODE PENGUJIAN

1. Diagram Rangkaian

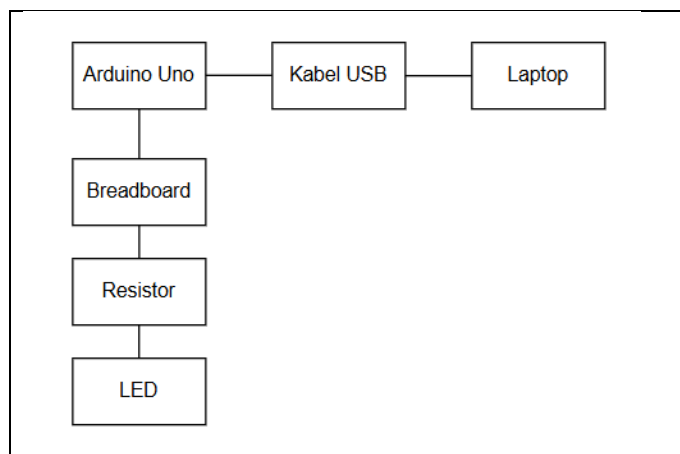


2. Langkah Kerja


- a. Kunjungi website wokwi pada browser laptop anda



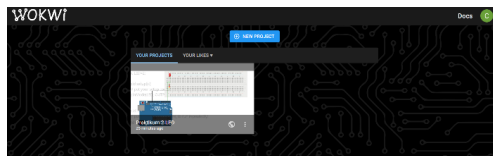
- b. Pada wokwi pilihlah klik bagian profile kemudian pilih "My Project" lalu "New Project" untuk membuat rangkaian



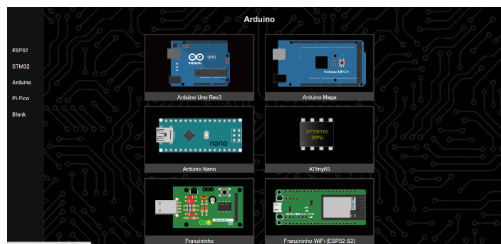- c. Kita masuk ke dalam bagian ini untuk memilih komponen yang akan kita gunakan sebagai praktikum yaitu Arduino




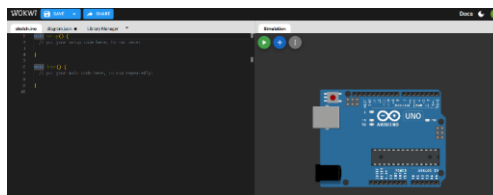- d. Masuk ke dalam rangkaian Arduino Uno Rev 3 yang akan kita rangkai dengan LED dan memasukkan kode program




- e. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum:

- (1) Arduino Uno Rev 3

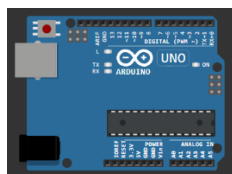

- (2) Breadboard

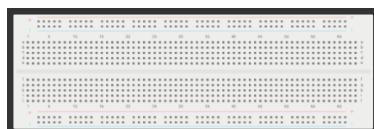


(3) LED




(4) Resistor



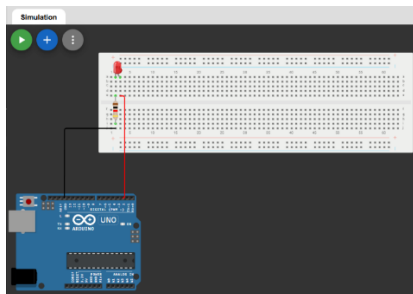- f. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut kemudian rangkaikan semua bahan tersebut seperti gambar berikut dengan kabel jumper



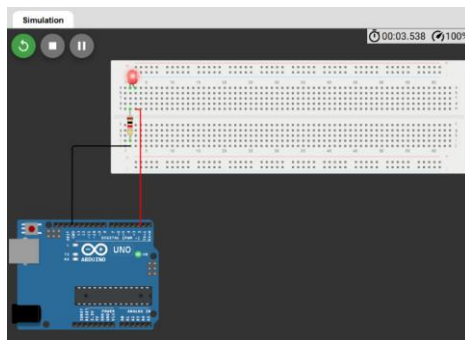- g. Setelah seluruh komponen elektronika dirangkaikan satu sama lain kemudian masukkan kode program untuk menyalakan LED lalu cobalah nyalakan di dalam Wokwi anda



3. Kode Program dan Analisis

Kode program	Analisis

D. HASIL PRAKTIKUM KELOMPOK

1. Peran Individu

Teknisi : C dan D
Programmer : B

Dokumentasi : A

2. Kendala Singkat

E. KESIMPULAN

F. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka minimal 5 menggunakan **Vancouver style**